
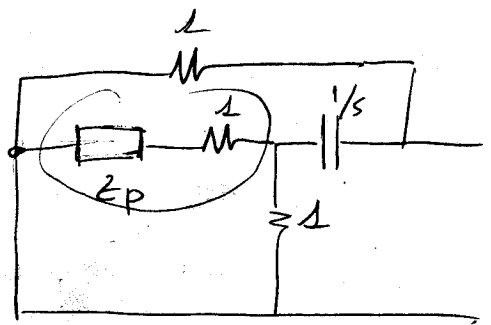


Rete equivalente di
Thevenin tra i
morsetti A-B.

1) calcolo delle Z_{TH} .


Disattivo il generatore di tensione

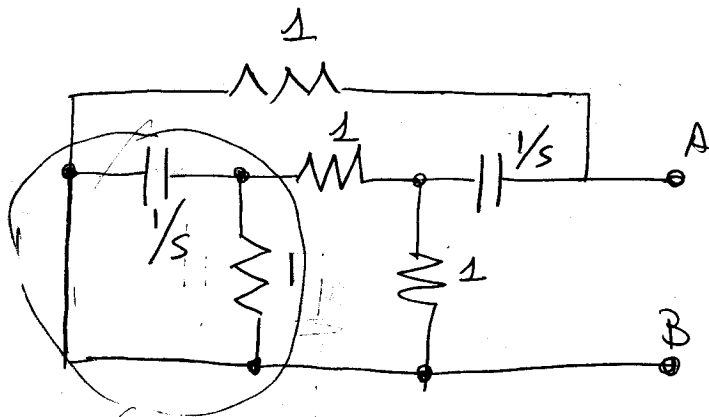

combinando le varie impedenze serie e // si ottiene:

$$Z_{TH} = 1 + \frac{s^2 + 4s + 3}{3s^2 + 7s + 3} \quad (\text{solvo errori!})$$

2) calcolo delle V_{TH} (traccia)

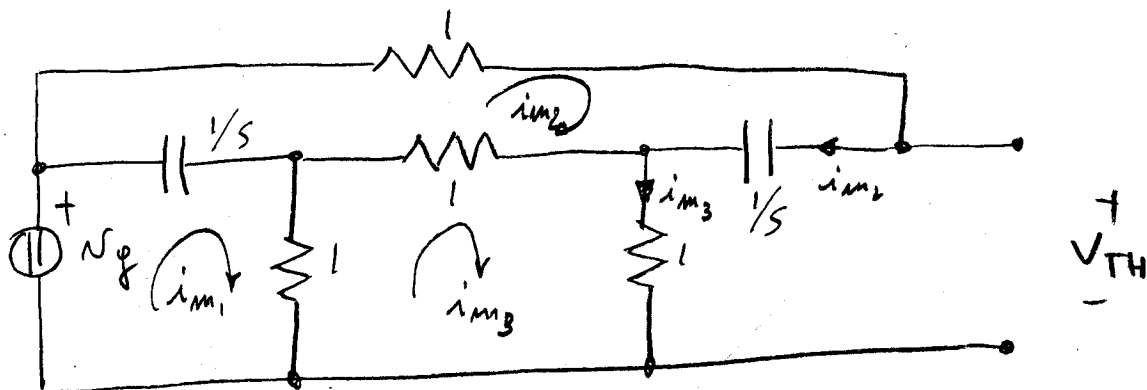

$V_{TH} = i_{m3} R + i_{m2} \frac{1}{sC}$ \Rightarrow calcolo i_{m2}, i_{m3} metodo matriciale

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{s} + 1 & -\frac{1}{s} & -1 \\ -\frac{1}{s} & 2 + \frac{2}{s} & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{m1} \\ i_{m2} \\ i_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_g \\ \phi \\ \phi \end{bmatrix}$$

e.e.e.